

Notas de Aulas

Lógica para Computação I



Profa Dra Míriam Regina Bordinhon

SISTEMAS DICOTÔMICOS

O mundo em que vivemos apresenta situações com dois estados apenas, algumas das quais tabelamos a seguir:

1	0
sim	não
dia	noite
preto	branco
verdadeiro	falso
ligado	desligado


Aplicações da lógica para análise dos circuitos.

INTERRUPTOR

Um dispositivo ligado a um ponto de um circuito elétrico que pode assumir 2 estados:

- fechado (1) ou (V)

- aberto (0) ou (F)

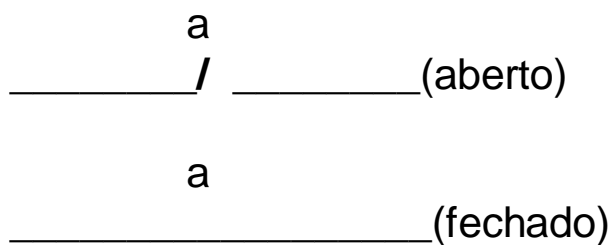

Representado por _____a_____

a=1 fechado


a=0 aberto

Negação - denomina-se por a' - aberto qdo **a** está fechado
 - fechado qdo **a** está aberto

$a \mid a'$	

0	1
1	0

EM PARALELO:

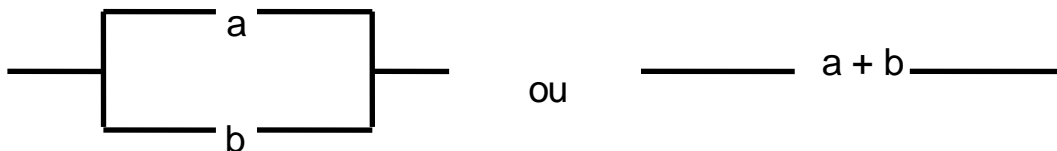

Só passará corrente se um dos interruptores estiver fechado, isto é, qdo $a=1$ **ou** $b=1$.

EM SÉRIE:











Só passará corrente se os interruptores estiverem fechados, isto é, $a=b=1$.

fechado (1)

paralelo (+)

aberto (0)

série (.)

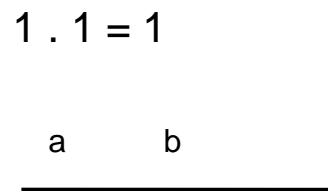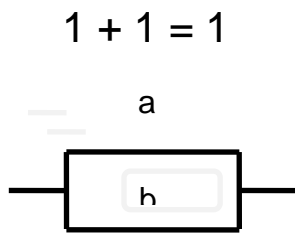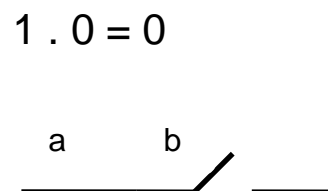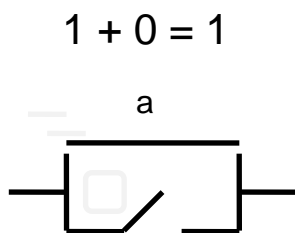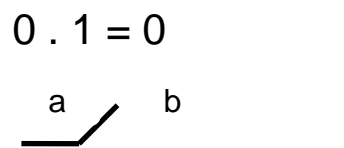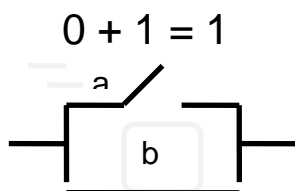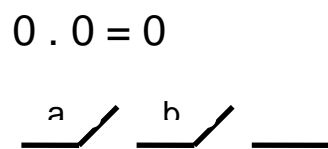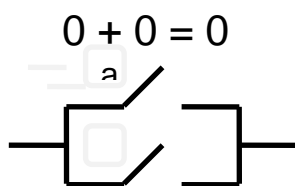

$a + b = b + a$

$a \cdot b = b \cdot a$

$0 + 0 = 0 + 0 = 0$

$0 \cdot 0 = 0 \cdot 0 = 0$

$0 + 1 = 1 + 0 = 1$

$0 \cdot 1 = 1 \cdot 0 = 0$

$$1 + 0 = 0 + 1 = 1$$

$$1 \cdot 0 = 0 \cdot 1 = 0$$

$$1 + 1 = 1 + 1 = 1$$

$$1 \cdot 1 = 1 \cdot 1 = 1$$

$$a + a' = 1$$

$$a \cdot a' = 0$$

$$a + 0 = a$$

$$a \cdot 0 = 0$$

$$a + 1 = 1$$

$$a \cdot 1 = a$$

Exercícios:

1) Desenhar os circuitos cujas ligações são dadas pelas expressões:

a) $p \cdot (q + r)$

e) $(x' \cdot y) + (x \cdot y')$

b) $m + (p' \cdot q' \cdot r')$

f) $x' \cdot (y + x) \cdot y'$







c) $m + n + p + q$



g) $(p + q) \cdot (p' + q')$

d) $(x \cdot y) + (x' \cdot z)$

h) $(p + q) \cdot (p + q' + r')$

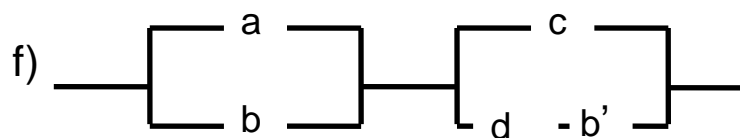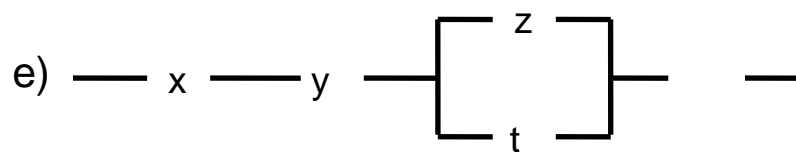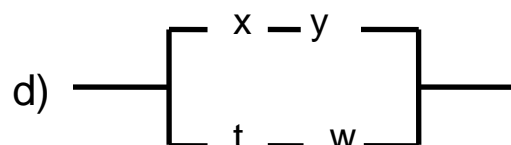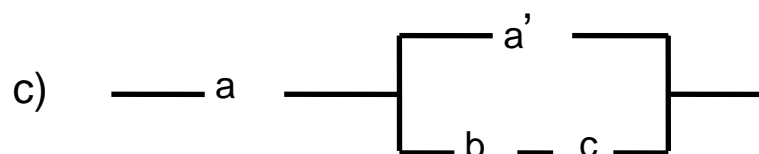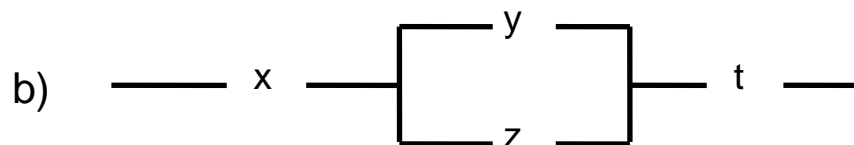
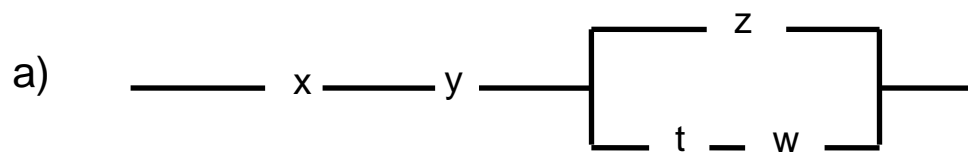
2) Dar as expressões dos circuitos desenhados:



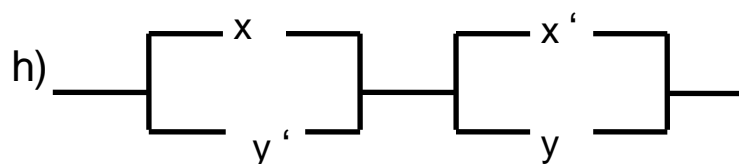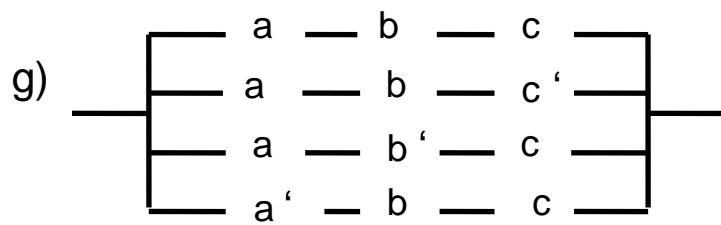

3) Dar as expressões dos interruptores:

1)

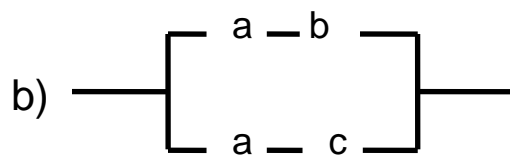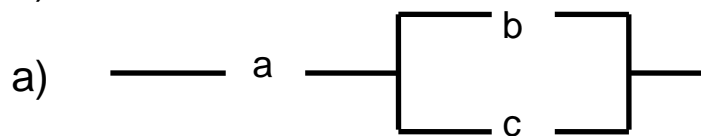

Qdo eles estão abertos?

a)

b)


Qdo eles estão fechados?

a)


b)

2)

a)

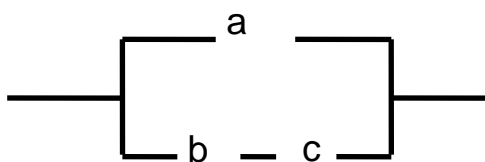

b)

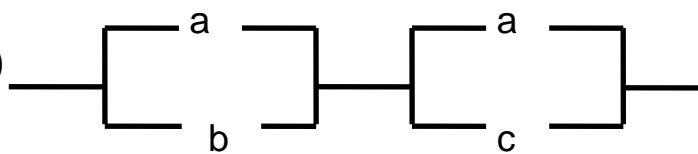

Qdo ambos estão abertos?

a)

b)

Qdo ambos estão fechados?

a)

b)